

تمرين 1: أكمل الأسماء مكوّنات الدارة.

الدارة:

دارة البث

دارة المتقبل

مكوّنات الدارة:

.....	R1.R2	.....	U1 .U2
.....	PD	.....	D.I.R
.....	S	.....	D

تمرين 2: أكمل الجدول التالي برموز المكوّنات.



الاسم	مقاوم	مقاوم متغير	محرك
الصورة			
الرمز			
الاسم	مصباح	صمام مشع	الجرس
الصورة			
الرمز			

تمرين 3: ضع علامة (×) : يستعمل التيار الكهربائي لتشغيل الأجهزة الكهربائية للحصول على:

الصوت والمعلومات	الحركة	الإضاءة	الحرارة	الجهاز
				مدفئة 
				حاسوب 
				مصباح كهربائي 
				محرك كهربائي 

تمرين 4:

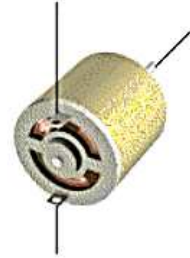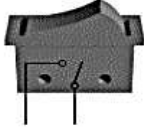1- اربط بين هذه المكونات للحصول على دائرة كهربائية.



2- انجز الرسم البياني المقنن لهذه الدارة.

