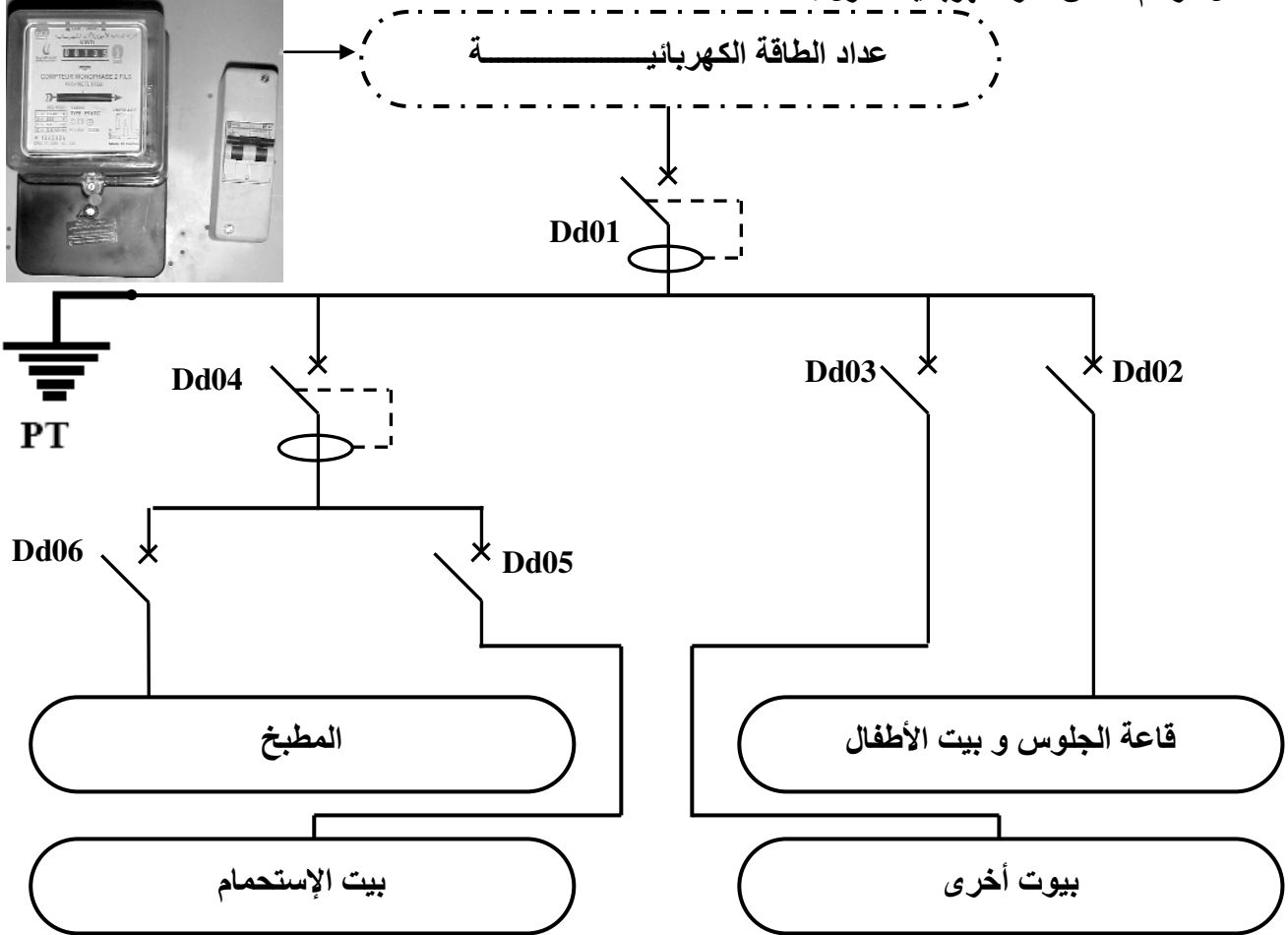


الاسم:	فرض مراقبة عدد 2	التاريخ: 10/...../.....
اللقب:	في التريبة التكنولوجية	التوقيت: 30 دق
رقم:	الضارب: 1	
القسم: 3:8		

تسند نقطة و نصف إضافية على نظافة كل وثيقة:

التمرين 1:

أتأمل الرسم المقنن لدارة كهربائية لمنزل:




السؤال:

- أكمل الجدول التالي مستعينا بالرسم المقنن لدارة الكهربائية للمنزل: (الإجابة 0.5 نقطة x 14 = 7 نقاط)

الرمز	إسم الجهاز	الوظيفة
Dd01	يحمي الدارة الكهربائية عند..... و يكون ناتجا عن : • إستعمال العديد من نفس الوقت • حدوث دارة
Dd04	• عدم تلاعم جهد المولد و • عند تسرب
Dd03	يحمي الدارة الكهربائية عند..... و يكون ناتجا عن : • إستعمال العديد من نفس الوقت • حدوث دارة
Dd02	• عدم تلاعم جهد المولد و
Dd05	يحمي..... عند
PT

التمرين 2:

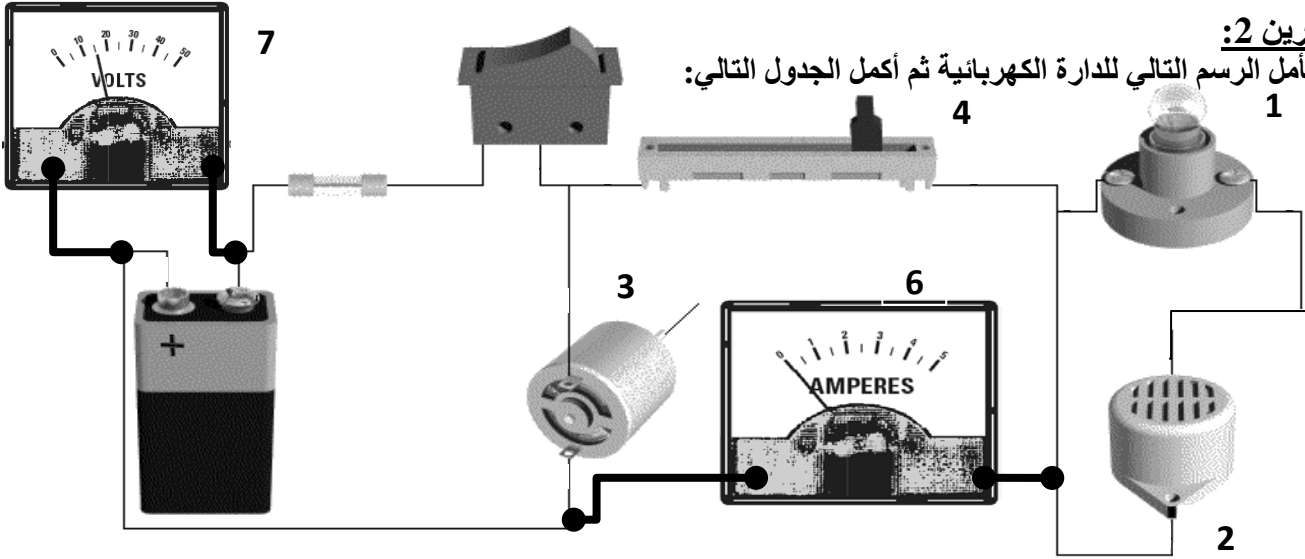أ- أتمل الرسم التالي للدائرة الكهربائية ثم أكمل الجدول التالي:



الرمز	إسم المكون	الرقم
.....	1
.....	2
.....	3
.....	4
.....	5
.....	6
.....	7

7/ →

ب- أكمل الفراغات التالية معتمدا على رسم الدائرة الكهربائية:

- يحدد جهاز في الدائرة الكهربائية عن وصله
- يحدد جهاز البطارية عن وصله
- تحمي من الإرتفاع المفجئ في الدائرة الكهربائية
- يحول المحرك الكهربائي الطاقة الكهربائية إلى
- يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة كهربائية
- يحول الجرس الكهربائي الطاقة الكهربائية

4.5/ →